



Parcial 1

Desafío

**Jackh Emmanuel Narvaez Guerra,
Santiago Alejandro Palacio**

Departamento de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín
Febrero de 2022

Índice

1. Introduccion	2
2. Abstrac	2
3. Marco teorico	2
4. Conexiones	3
5. En que consiste la incryptacion	3
5.1. Metodo de cifrado	3
6. como se incrypta los datos	4
7. Visualizacion.	4
8. complicaciones	5
9. Conclusión	5

1. Introduccion

En este informe se va a presentar un analisis de un diseño de un sistema el cual genera un trama de informacion encriptada, la envia a un arduino de forma serial, éste la manda y en la recepcion esta informacion se convierte en forma paralela para poder desencriptarla. para recibir la informacion serial y mandarla como paralela se estudia el funcionamiento del integrado 74HC595 y se implementa un ejemplo con arduino para comprobar que con las entradas de control (serial) se envíe informacion de forma paralela hacia el otro arduino.

2. Abstrac

se va a realizar un sistema de incripticion para cifrar datos entre los sistemas de computo usando 2 computadores usando el arduino junto al integrado 74HC595 y una protoboart.

3. Marco teorico

- Integrado 74HC595 ¿Que es? es un registro de desplazamiento que cuenta con 1 entrada en serie y salida en paralelo de 8 bytes, es de gran ayuda cuando se requiere ampliar la cantidad de salidas digitales ya que por ejemplo se pueden conectar 8 leds con tan solo 3 pines del arduino. cuenta con 8 pines de salida de datos paralela pin a tierra, pin en serie que permite la conexion en cascada, un pin para resetear (reset), un pin de reloj para el desplazamiento de los datos, un pin para cargar los datos, un pin de enable, un pin de entrada de datos y un pin de alimentacion.

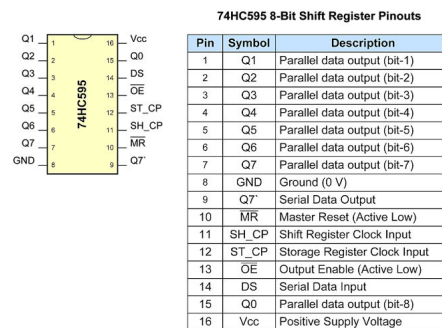


Figura 1: Integrado 74hc595

- Arduino Es una placa con todos los elementos necesarios para conectar

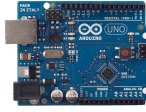


Figura 2: Arduino

periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador que puede ser programado tanto en windows, Linux en Mac Os

4. Conexiones

Para la conexión Usaremos los pines estándar de comunicación serie de Arduino:

- 0: RX (pin por el que se RECIBE los datos serie)
- 1: TX (pin por el que se ENVIA los datos serie)

Para comunicación en 2 direcciones: los 2 pueden enviar / recibir. Las conexiones TX/RX se intercambian (lo que uno envía -TX- tiene que entrar en el otro -RX-). Cualquiera de las 2 puede ser Maestro o Esclavo. IMPORTANTE: Conectar ambas GND de las placas. [?]

5. En que consiste la incryptacion

La criptografía o el cifrado designan a un procedimiento que traduce un texto sin formato (plain text o texto plano) en una secuencia ininteligible de caracteres mediante una clave. El objetivo es que el contenido del texto secreto resultante o criptograma (texto cifrado) solo sea accesible para aquellos que disponen de la clave para descifrarlo. Aunque expresiones tales como "texto plano." o "texto cifrado" provengan de la estrategia militar, los métodos criptográficos pueden ser también aplicados a otro tipo de información electrónica como mensajes de voz, archivos de imagen o códigos de programación, además de a mensajes de texto. [?]

5.1. Metodo de cifrado

- En el cifrado por transposición, las permutaciones suelen llevarse a cabo a partir de una matriz (matriz de transposición) que ha de conocerse o poderse reconstruir.
- El cifrado por sustitución se basa en una ordenación tabular de caracteres y cifras en forma de código secreto.

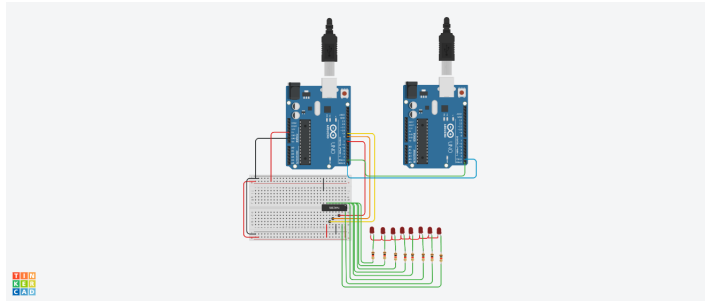


Figura 3: Arduino

6. como se incrypta los datos

Un método de cifrado se compone fundamentalmente de dos elementos, un algoritmo criptográfico y una o más claves secretas. Mientras que el algoritmo describe el método de encriptado (p. ej., "desplaza cada letra a lo largo de la secuencia del alfabeto"), la clave proporciona el parámetro (C = tres posiciones"). Esto es lo que permite definir al cifrado como un procedimiento por el cual se entrega un texto en claro y una clave al algoritmo criptográfico y se obtiene un texto cifrado.

7. Visualizacion.

Para el ensamble del sistema utilizamos 2 arduinos, un integrado, 8 leds y un pulsador esto con el fin de poder visualizar como se llevaría la información de un arduino maestro a un esclavo. introducimos el codigo que implementamos para poder encender los leds

```
int pindata=7;//Pin de entrada de datos
int pinlatch=8;//Pin de segunda etapa de registros(salida)
int pinclock=9;//Pin de primera entrada de registros (entrada)
```

```
void setup() {
  pinMode(pindata, OUTPUT);
  pinMode(pinlatch, OUTPUT);
  pinMode(pinclock, OUTPUT);
}
```

```
digitalWrite(pindata,0); digitalWrite(pinlatch,0); digitalWrite(pinclock,0);
encender(); void apagar() {
  for (int x=0;x<8;x++)//Comprobar 8 leds
```

```
digitalWrite(pindata,0);delay(100); // digitalWrite(pinclock,0); digitalWrite(pinclock,1);
digitalWrite(pinclock,0); // digitalWrite(pinlatch,0); digitalWrite(pinlatch,1);
digitalWrite(pinlatch,0); void encender() {
  for (int x=0;x<8;x++)//Comprobar 8 leds
```

```
digitalWrite(pindata,1);delay(100); // digitalWrite(pinclock,0); digitalWrite(pinclock,1);
digitalWrite(pinclock,0); // digitalWrite(pinlatch,0); digitalWrite(pinlatch,1);
digitalWrite(pinlatch,0); void loop() {
  apagar(); encender();
```

8. complicaciones

A medida de que fuimos desarrollando el desafio nos encontramos con el primer problema que fue la conexión del integrado solo basto estudiarlo un poco mas para poder comprender como usar sus 8 pines de salida junto con sus registros y poder conectarlo para que no quedara en corto. entender muy bien el concepto de entrada serial y salida paralelo para implementar la encriptacion.

9. Conclusión

de acuerdo a las necesidades de enviar más bytes se pueden usar más integrados usando las mismas tres entradas de control para cumplir con el objetivo de este desafio tuvimos que investigar bastante sobre como funciona un integrado y como poder manipularlo junto con la idea de si era posible conectar 2 arduinos lo cual pense que no se podia y fue mas facil de lo pensando

Referencias